

Name:



Datum:

HSU - UE 2  
Elektrizitätslehre



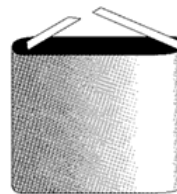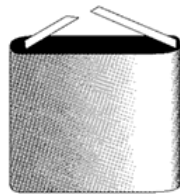**Findest du noch andere Möglichkeiten?**

Bringst du mit **einer** Batterie **zwei** Lämpchen zum Leuchten?  
Zeichne Lämpchen und Kabel ein!



Versuche selbst! Probiere und zeichne!